

# 特別展展示資料としての ホタルの光信号発生機の製作

久留義孝\*

How to make the Light-Signal-Generator of a Firefly

Yoshitaka Hisadome

「チカ・チカ・トン・トン」、これは、ホタルの発光パターンの一部である。この言葉がいつしか、我々理工系スタッフの合言葉になってしまった。「ホタルの光信号発生機」（以後、信号発生機と記す）の製作が、学校現場を離れ、着任早々の筆者の大仕事であった。というのは、昭和63年度の第1回特別展「ホタルの科学展」のコーナーのひとつとして、ホタルの光信号発生機を作製、展示することになっていたからである。

しかし、結果としては、3人の当館学芸指導員、富永健治郎氏、留末優氏、松崎孜氏のご助力を得て、何とか展示に耐え得るもののが完成したので、「信号発生機（第1号機）」製作の顛末を報告し、各位のご指導を仰ぎたい。

## 1. ホタルの科学展における 信号発生機の位置づけ

ホタル展の趣旨、展示内容や理工系の分担等は、図1のとおりである。

特に、薬品を混合して、化学的にホタルの光をつくる演示実験を企画・運営することや、ホタルの光信号を模擬的に発生させるような装置を製作し、ホタルの種類や雌雄を区別できるようにすることは、大きな役割であった。

### 特別展「ホタルの科学」実施計画

#### 1. 趣 旨

ホタルにまつわるいろいろな科学現象を紹介し、ホタルについての理解を深め、科学の楽しさ、面白さ、不思議さ、広がり等を体感させ、自然と科学とのつながりを考えさせる。

#### 2. 展示内容

##### (1) ホタルという生き物

- 昆虫としてのホタル
- ホタルのからだ
- ホタルと人生（文学、絵画など）

##### (2) ホタルの光って何だ

- ホタルの発光機
- ホタルの発光のしくみ

- ホタルの光をつくる（化学的）

- ホタルの光の明るさ（物理的）

- 身の回りにある蛍光物質（蛍光ペン、釣具など）

##### (3) ホタルの信号

- ホタルの信号解読
- ホタルとはなそう

##### (4) 鹿児島県のホタル

- ホタルの一生と飼い方
- ホタルの分布

- 光るホタルと光らないホタル

#### 3. 展示期間

昭和63年4月27日～5月31日

理工系担当

図1. 「ホタルの科学」実施計画

\*鹿児島市城山町1番1号 鹿児島県立博物館

## 2. 製作構想

動物担当より渡されたホタルの光信号の資料（図2）を手がかりに、製作構想を練り上げたが、予算の都合で廃品等を活用して、できるだけ安価に仕上げることも、条件の一つであった。

ホタルの光の発光部分には、緑色の発光ダイオード（LED）を使用することにした。

発光パターンを再現する方法としてはシーケンサ、ドラム制御、リレーシーケンス等の方法が考えられる。

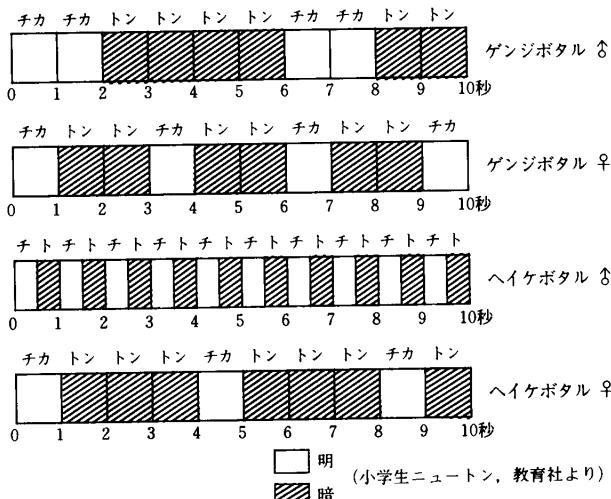


図2. ホタルの光信号図

### (1) シーケンサ

真っ先に考えたのが、パソコンを使用することであったが、経費（インターフェースボード等の購入）の面からあきらめた。

次の手段として、ICやトランジスタを利用した発光方法を考えた。ハイケボタル（♂）については、無安定マルチ回路を応用して発生させることができたが、他のホタルの発光パターンのは、どうしても近づけることはできなかった。ハイケボタル（♂）の発光信号を再現するまでの過程を図3に示す。

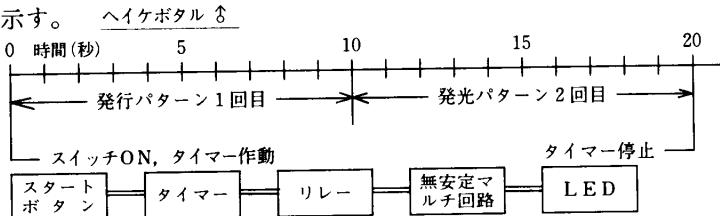


図3. ハイケボタル（♂）の光信号再現の過程

### (2) ドラム制御、リレーシーケンス

ゲンジボタル（♂・♀）とハイケボタル（♀）については、オルゴールの仕組みを応用したドラム制御とリレーシーケンスの2つの方法を取り入れることにした。図4にこれらの発光過程を示す。

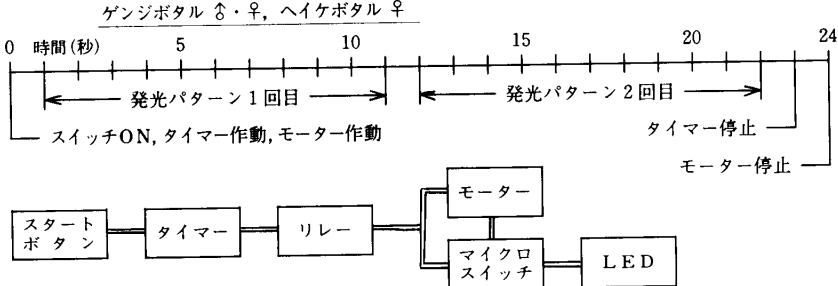


図4. ゲンジ（♂・♀）、ハイケ（♀）の光信号再現の過程

### 3. ドラム制御、リレーシーケンス方式の製作

持ち運び、修理、収納等から考えて、5つのブロックに分けて製作した（図5）。信号発生機本体は、機械部分と電子回路部分から成っており、電子回路部分は、木箱の側板に取り付け、機械部分と一緒に木箱内に納めた。いつでも2つに分けられるようにセットしてある。

本体とスイッチ盤とは（図5中のA）7芯コードで、本体と中継器とは（図5中のB）フラットケーブル（12列平コード）で接続した（図6）。

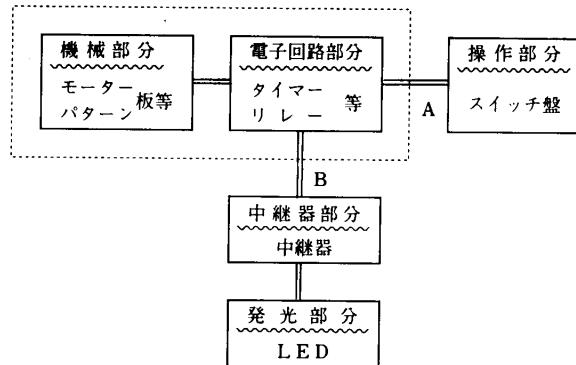


図5. ブロック図

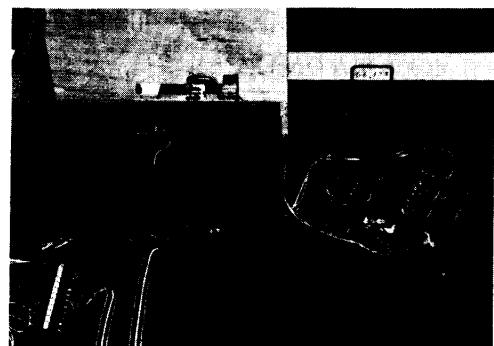


図6. 各ケーブルと電子回路部分

#### (1) 機械部分

機械部分は、モーター及び減速装置とパターン板から出来ておらず、今回、最も苦心した部分である。

##### ア. モーター及び減速装置

30秒程度で1回転するような、低速のモーターを搜したが、思うようなモーターが手に入らなかった。ステッピングモーターを購入することも考えたが、モーター本体、ギヤヘッド等で経費がかかるので、今回は断念した。

次に考えたのが、レコードプレーヤーである。ターンテーブル部分は1分間33回転しており、プーリーやギヤを使用して、回転数を落とすことに挑戦してみた。適当なギアやプーリーがなかったことと、回転トルクの低さから、これまたあきらめざるを得なかった。

湿式コピー機のドラム部分が制と低速なのに目をつけたが、手元になかったのでこれもあきらめた。結局、廃品回収業者の資材置き場で見つけたレジスターのモーターを利用することにした。

このモーターは、DC 12V用で、付属のギヤ部分まで使って、120 rpmであった。これと模型自動車のギヤ部分をプーリーで連結し、さらに、プーリーでパターン板につないだ。（図7）

これで、1回転35秒まで減速できた。また、心配した回転トルクも十分であった。

なお、プーリーは、小・中学校の理科教材にある滑車を利用した。

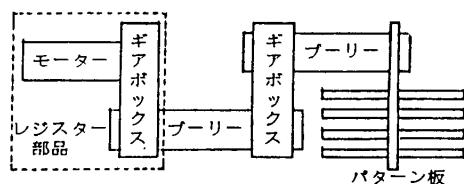


図7. 減速装置の模式図

## イ. パターン板

厚さ3mmの白色アクリル板を、旋盤で直径6cmの円形にし、分度器2枚を張り合わせて作ったスケールの発光パターン(図9)を写し、加工した。

枚数は、モーター用、ゲンジボタル♂・♀用、ハイケボタル♀用の4枚である。切り込み部分は、モーター用がOFF、ホタル用がONになるように、マイクロスイッチを取り付けた。


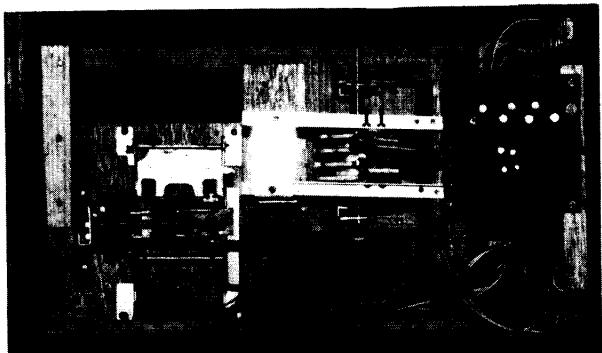


図8. 減速装置とパターン板

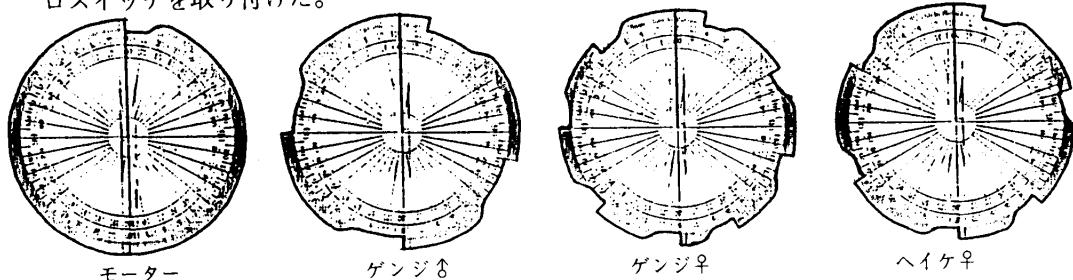

## (2) 電子回路部分

この部分は、タイマー回路、無安定マルチ回路から成っている。これらに使用した部品は、ほとんど壊れたテレビや廃棄展示品から収集した。

使用した部品一覧表を表1に、回路図を図10に示す。

表1. 部品一覧表

部品名	規格等
VR 1～VR 4	100KΩ
C 1～C 4	16V—550μF
C 5, C 6	16V—20μF
R 1, R 4	680Ω
R 2, R 3	56KΩ
TR 1, TR 4	2SC945
RL 1～RL 4	DC10V用リレー
S 1～S 4	マイクロスイッチ

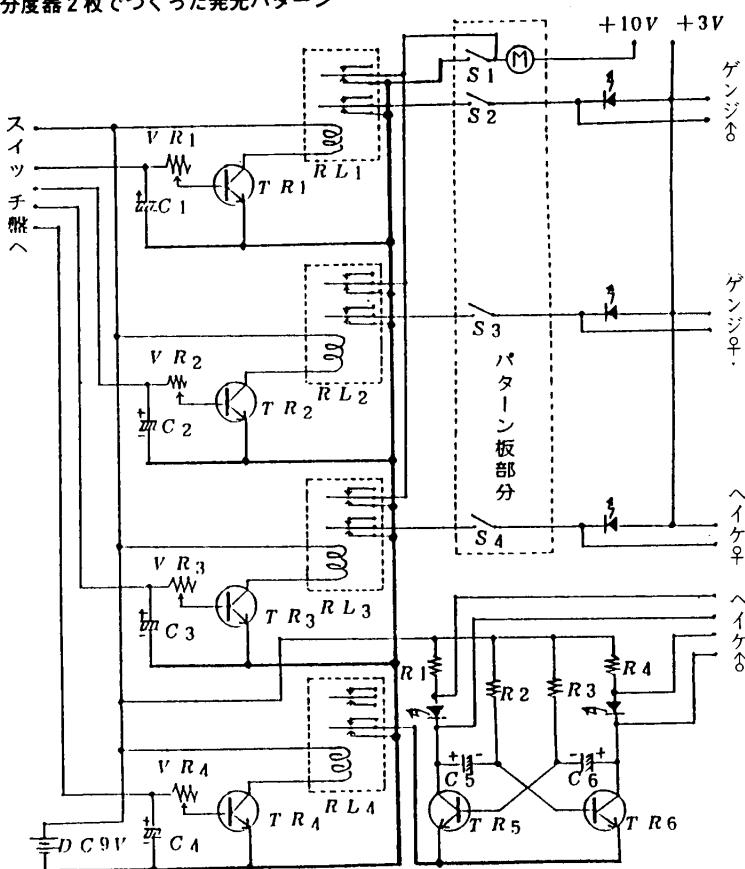


図10. 電子回路部分の回路図

タイマー回路は、トランジスタ1石、可変抵抗1個、電解コンデンサー1個、それに、リレーを使用した単純なものである。R L 1～R L 3は23秒に、R L 4は20秒にそれぞれ調節した。

ハイケボタル(♂)の光信号を発生させるための回路が、無安定マルチ回路である。最も基本的な回路で、路切の警報機等に応用されているものである。

### (3) 電 源

電源には、小・中学校の理科備品にあるような、実験用電源装置を使用したが、無安定マルチ回路がうまく作動しなかった。原因は、この電源装置がセレンで整流しただけであり、完全な直流になっていなかったためである。そこで、出力部分に $1000\mu F$ の電解コンデンサーを挿入した。

(図11)

また、モーターが10V(回転数を24秒で1回転にするため)、電子回路が9V、発光ダイオードが3Vと、3種類の電圧が必要なため、実験用電源装置の出力電圧を10Vに設定し、 $2\Omega$ と $12\Omega$ の2W型抵抗を直列につないだ。(図12)

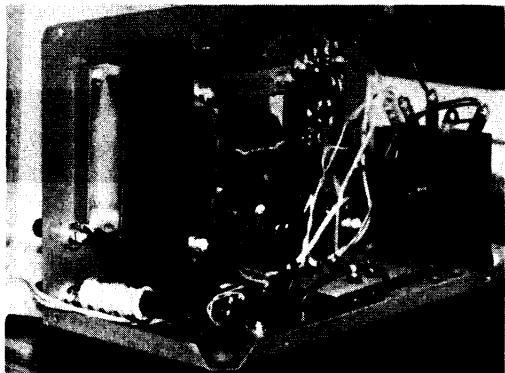


図11. 電源装置内部

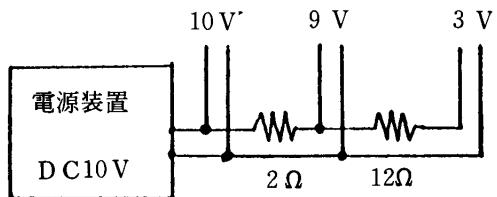


図12. 電源部分の回路図

### (4) スイッチ盤

直接入館者が触れるスイッチ盤は、手前に傾斜をつけて合板で作成した。

押しボタンスイッチは6個取り付けた。左右1個のスイッチは、入館者のボタン操作に応じて、ホタルが点滅するようにしてあり、残り4個の押しボタンスイッチは、それぞれのホタルの発光パターンで点滅するようにした。見取図、寸法等は図13に示す。

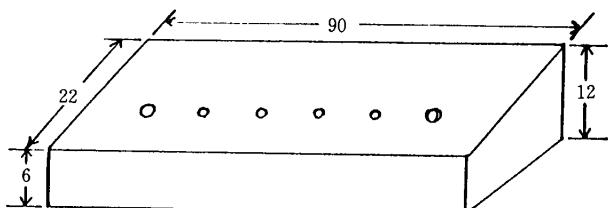


図13. スイッチ盤の見取図

### (5) 模型ボタル

入館者の押しボタン操作に応じて点滅する模型ボタルは、ウッドラックパネルを加工した。尻の部分に黄色LEDを取り付け、他のホタルの光信号と区別できるようにした。(図14)

他のホタルは、緑色LEDにリード線をハンダ付けした後、直接竹にくくりつけた。

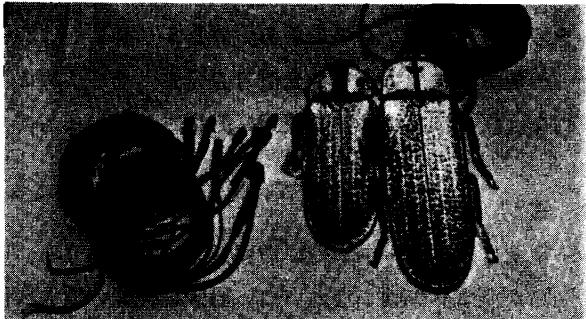


図14. 模型ボタルとLED

## 4. 展示

植物担当学芸主事が採取してきた竹や草等を、臨場感がでるように植え込み、LEDを15個取り付けた。(図15)

展示場では、緑色LEDが、あたかも本物のホタルかのような光を放ち、いまにも飛び立つような錯覚さえ与えた。

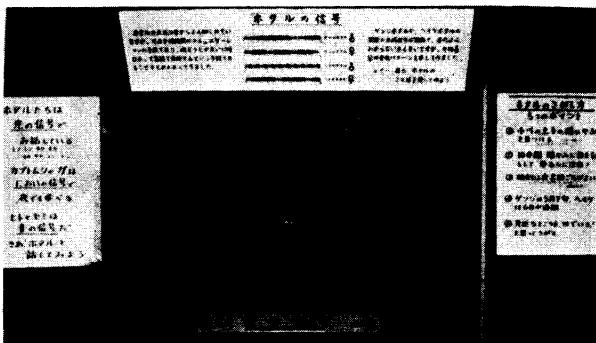


図15. 展示風景

## 5. 結果

展示して気がかりな点は、ほとんど廃品を利用して製作したので、1ヶ月余の長期展示に耐えられるかというところであった。しかし、1回のトラブルもなく、特別展を終了できて、ホッと胸をなで下ろすことができた。ちなみに、製作費用は、フラットケーブルやLED等約3千円である。新品で製作すると、6万円程度は必要だったろう。

入館者の、「まるで本物のホタルみたい」とか「よく出来ているなあ」という声を耳にして、ホタルの種類や雌雄によって発光パターンが異なることを、模擬的に視覚を通して理解されたよう思う。また、宮崎県内のある団体から借用の申し込みがあり、反応の大きさにびっくりした。あわてて本体に名前を書きながら、「もっと体裁よく製作すればよかった」と反省した。

安く、しかも簡単な原理で製作できた点や、身近に転がっている品物に、新しい命を吹き込んだ事には満足しているが、他にもいろいろ方法があったに違いないと思う。